TD1 — Circuits électriques

1. Calculer U pour R = 220 Ω et I = 0,05 A.
2. Calculer I pour U = 12 V et R = 1 kΩ.