TP1 — Loi d'Ohm

Matériel : alimentation, résistance, multimètre.

Mesurer U et I pour plusieurs valeurs.

Tracer U en fonction de I et estimer R.